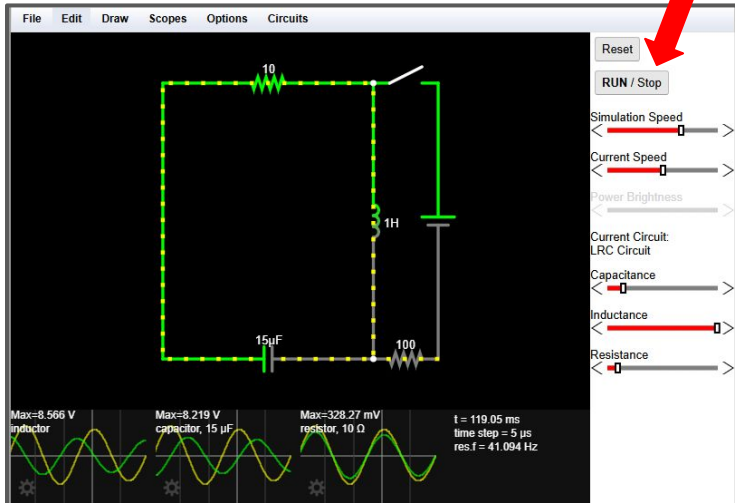



論理回路シミュレータの使い方

1 メインの画面


start/stop ボタン




2 画面をクリア

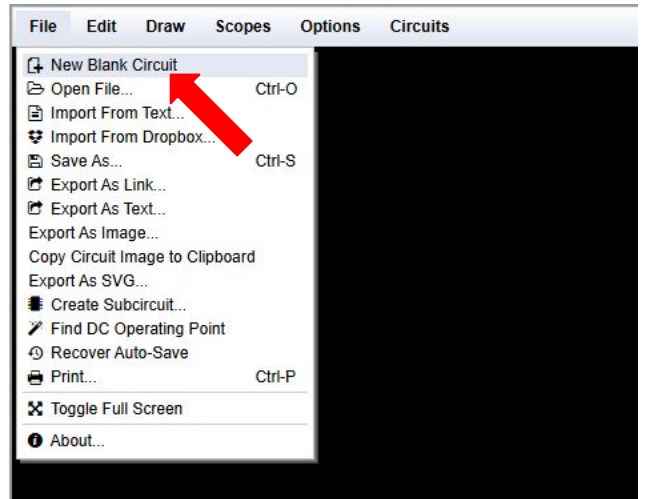


3 論理回路選択

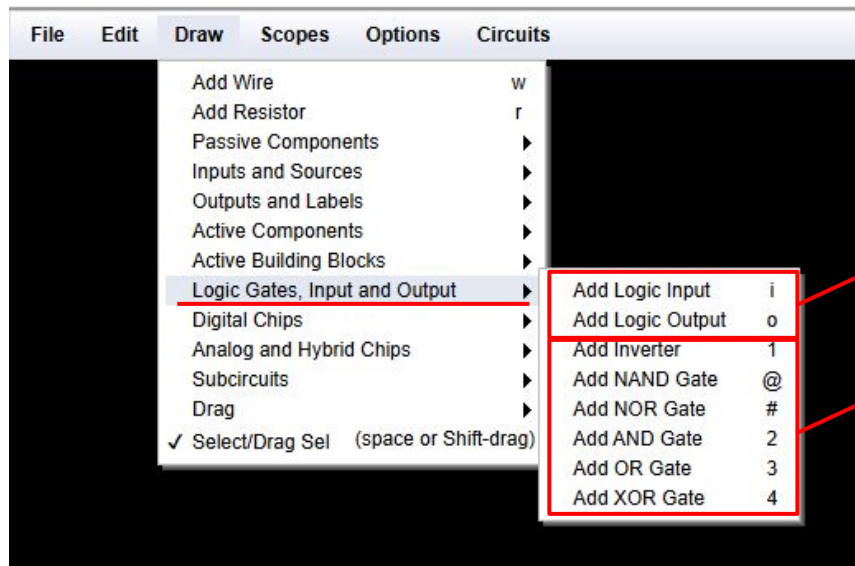

4 AND回路

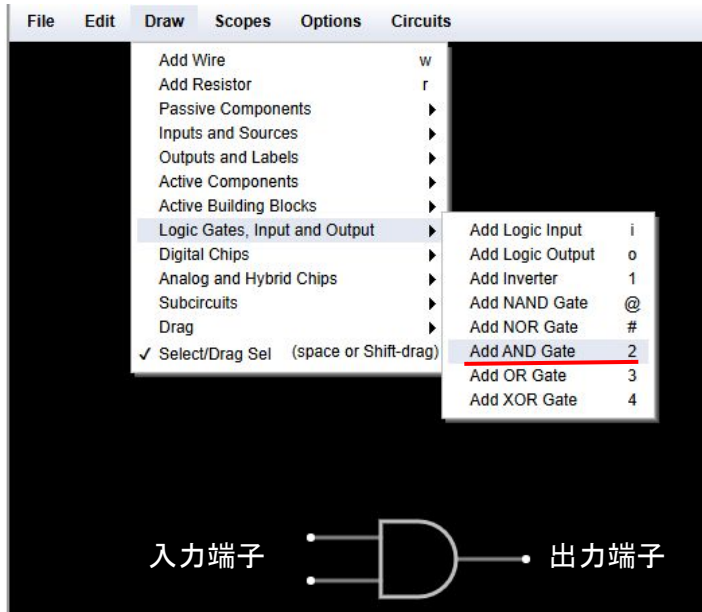


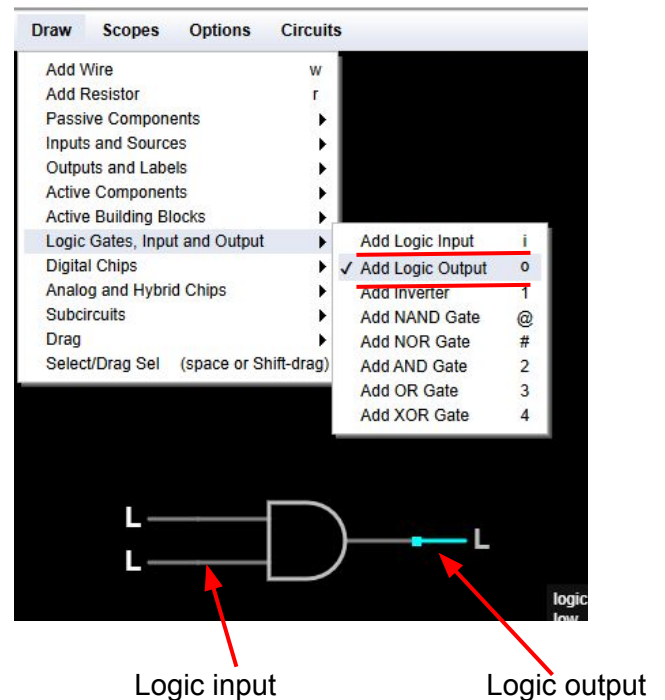5 AND回路に入力端子 (logic input)、出力端子 (logic output)をつける。



6 動作

マウスでクリックする。

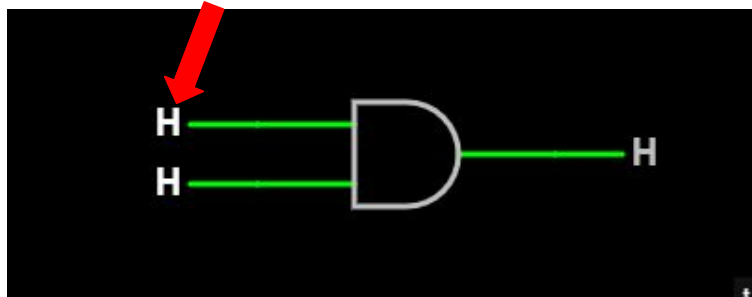

H: highで1

L: lowで0

AND回路は両方Hの時出力はHとなる。

7 AND回路、OR回路

接続用ワイヤー

